



www.JetPackAcademy.com

555 Tone Generator circuit

Produces ~70 Hz tone

